



Rys. 2. Schemat wzmacniacza mocy

Gniazdo sluchawkowe

do układu wzmacniacza napięciowego

AC z transformatora

US1  
uPC1237HA

+34V

+34V

+12V

+64V

-68V

-64V

+64V

-64V

